

- 1.D
2.D
3.串 R
4.2.3 0.46
5.如图1所示

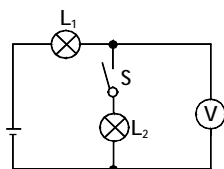


图1

能力提高

6.A

提示:由图可知,该电路为并联电路,电压表与灯泡 L_1 串联在一条支路中;由于电压表串联在电路中相当于断路,所以灯泡 L_1 不发光。根据并联电路各支路互不影响可知,灯泡 L_2 发光。此时电压表测量的是电源的电压,所以电压表示数等于电源电压。综上所述,选项 A 正确,选项 B、C、D 错误。

7.C

提示:根据图示可知,电压表正向偏转,与电压表正接线柱相连的为铜片,因此铜电极为正极,故 A 错误。图中选择的是 $0\sim 3V$ 量程,分度值为 $0.1V$,则其示数为 $0.6V$,故 B 错误。电压表可以直接接在电源的两极上,因此,将电压表直接接在该番茄电池上,不会损坏电压表,故 C 正确。制作电池后的番茄与金属有接触了,不能食用,故 D 错误。

8.1.5 220 电源 电流

- 9.2.3
10.银板 3
11.乙
12.如图2所示

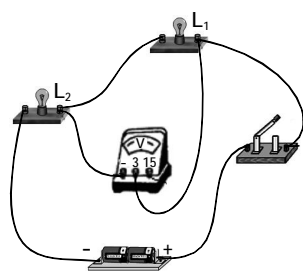


图2

拓展提升

- 13.(1)温度差 (2)环保
(3)不能 人体和周围环境之间不会有太大的温差

§16.2 串、并联电路中电压的规律
基础巩固

- 1.D
2.B
3.C
4.串联
5.1

能力提高

- 6.C
7.D

提示:因为电动机和小灯泡并联,因此电动机与小灯泡工作时互不影响,故 A、C 错误。开关 S_1 、 S_2 都闭合时电动机与小灯泡是并联连接,因为并联电路两端电压相等,电流不一定相等,因此电动机与小灯泡工作时两端的电压相等,电流不一定相等,故 B 错误, D 正确。

- 8.D
9.6V

10.0.3 3

- 11.(1) $U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}$ (2)为了寻找普遍规律 (3)2.3 (4)错误 3

拓展提升

12.D

提示:由电路图可知,两灯泡串联,电压表 V_2 测电源的电压, V_1 测灯 L_1 两端的电压。

(1)若电路正常时,因串联电路中总电压等于各分电压之和,且 V_2 偏转的角度等于 V_1 偏转的角度,所以,电压表 V_2 选择的量程为 $0\sim 15V$,分度值为 $0.5V$,电源的电压 $U=4.5V$;电压表 V_1 选择的量程为 $0\sim 3V$,分度值为 $0.1V$,灯泡 L_1 两端的电压 $U_1=0.9V$;则灯泡 L_2 两端的电压 $U_2=U-U_1=4.5V-0.9V=3.6V$ 。

(2)若 L_1 短路, V_1 偏转的角度为零,不可能。

(3)若 L_2 短路,则 L_2 的电压为零, V_1 和 V_2 测 L_1 的电压,也就是电源电压,即示数相同,若都是大量程,即都是 $4.5V$,若都是小量程,即都是 $0.9V$;即灯 L_1 、 L_2 两端的电压可能是 $4.5V$ 、 0 或 $0.9V$ 、 0 。

(4)若 L_1 断路, V_1 和 V_2 测电源电压,即示数相同,若都是大量程,即都是 $4.5V$,若都是小量程,即都是 $0.9V$,但电流表无示数,不可能。

(5)若 L_2 断路, V_1 不能和电源相连,故示数为零; V_2 测电源电压,若是大量程,即是 $4.5V$,若是小量程,即是 $0.9V$,但电流表无示数,故不可能。

第5期

§15.1 两种电荷
基础巩固

- 1.B
2.C
3.C
4.带电体能够吸引轻小物体得到
5.同种 =
能力提高

6.A

提示:带电体能够吸引轻小物体,所以保鲜袋能吸引芝麻是因为它带了电,故 A 正确;若保鲜袋失去了电子,则保鲜袋带正电,故 B 错误;保鲜袋带电是通过摩擦的方法从而发生了电荷的转移,不是创造了电荷,故 C 错误;保鲜袋不容易导电,所以塑料是绝缘体,故 D 错误。

7.A

提示:甲、丙相互排斥,说明甲、丙一定带同种电荷,甲、乙相互吸引,乙球带正电,甲一定带负电,则丙一定也带负电

8.C

提示:摩擦起电并没有创造电荷,而是电子从一个物体上转移到另一物体上,故 A 错误。由于不知道头发和气球以及塑料袋之间对电子的束缚能力的强弱关系,所以无法判断摩擦过程中头发是得到电子还是失去电子,故 B 错误。摩擦过程中,塑料袋和气球带上了同种电荷,而同种电荷相互排斥,所以,塑料袋受到气球对它斥力作用,故 C 正确, D 错误。

9.电荷 吸引轻小物体 惯性变大

10.同种 a到b

11.(1)导电 摩擦
(2) 2.5×10^{-6} 轻小物体 异种电荷相互吸引

拓展提升

12.C

提示:由表格可知硬塑料原子核束缚电子的本领比毛皮要强,所以毛皮与硬塑料摩擦,硬塑料会得到电子,毛皮会失去电子,硬塑料因得到电子带负电,毛皮因失去电子带正电,两者所带电荷量相等,故 A、B 错误, C 正确。由表格可知玻璃原子核束缚电子的本领比毛皮要弱,所以毛皮与玻璃摩擦,毛皮会得到电子,玻璃会失去电子,故 D 错误。

§15.2 电流和电路
基础巩固

- 1.C
2.A

提示:由图知,开关断开时,两盏灯并联;当开关 S 闭合时,电流不经过两灯,而直接从最右面的导线流回电源负极,会发生电源短路,电池会被烧坏;由于电流不经过两灯,则两灯泡均不发光、且灯丝不会烧断,只有 A 正确, B、C、D 错误。

3.导 从云层到大地

能力提高

- 4.B
5.A

提示:由图可知两灯串联;闭合开关时两灯均不亮,说明电路中某处断路。

将导线接在灯 L_1 的两端时,发现两灯均不亮,说明电路仍然是断路,用导线并联在灯 L_2 两端时,发现 L_1 亮,灯 L_2 不亮,说明此时电路为通路,灯 L_1 是完好的,故障是灯 L_2 与灯座接触不良。

6.向左

拓展提升

7.

§15.3 串联与并联
基础巩固

- 1.B
2.D
3.断 短

能力提高

4.B


提示:只要闭合 S_3 ,断开 S_1 、 S_2 ,电流的路径只有一条,两个灯泡串联接入电路中,故 A 不符合题意。若只闭合开关 S_1 和 S_2 ,灯泡 L_1 和 L_2 组成并联电路,故 B 符合题意。若只闭合开关 S_2 和 S_3 ,灯 L_2 短路,电流不经过灯 L_2 ,只有灯 L_1 连入电路,则灯 L_1 发光,故 C 不符合题意。若闭合开关 S_1 、 S_2 和 S_3 ,电流不经过用电器直接从电源的正极流入电源负极,从而形成电源短路,故 D 不符合题意。

5.B

6.不能 串

拓展提升

7.如图所示

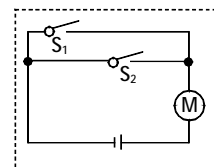

§15.4 电流的测量
基础巩固

- 1.D
-
- 2.B

提示:电流表测量待测电路的电流时,必须与被测用电器串联,故A错误。电流表在使用前应认清量程和分度值,故B正确。电流表使用时要调零,这样电流值更精确,故C错误。电流表不可以测量超过其量程大小的电流,否则容易损坏电流表,故D错误。

- 3.C
-
- 4.电流 1mA
-
- 5.(1)大 (2)
- L_2
- 0.46 (3)A
-
- 能力提高

- 6.A
-
- 7.A
-
- 8.C
-
- 9.C

提示:由图可知,电流表连接0~0.6A量程时,分度值为0.02A,示数为0.44A;因为在电流表的同一刻度处,0~3A量程的读数是0~0.6A量程读数的5倍,所以在0~3A量程的读数为 $5 \times 0.44A = 2.2A$ 。

- 10.
- 2×10^8
-
- 11.0.7A 0.24A
-
- 12.有 没有
-
- 13.如图1所示

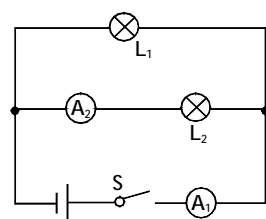


图1

拓展提升

- 14.(1)断开

- (2)电流表所选量程太小
-
- (3)如图2所示

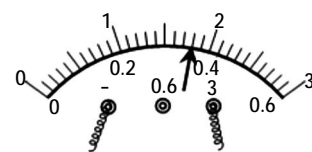


图2

- 15.(1)测量更准确 读数更方便

- (2)开关 串

- (3)如图3所示

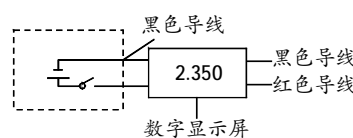


图3

§15.5 串、并联电路中的电流规律
基础巩固

- 1.B
-
- 2.A
-
- 3.0.1 4.3
-
- 4.0.4 0.6 0~0.6A

能力提高

- 5.B

提示:两电流表所处位置不同, A_1 在支路,测的是 L_2 的电流; A_2 在干路,测的是总电流。干路中的电流等于支路电流的和,所以干路中的电流要大于支路的电流。两只电流表的指针偏转角度相同,则电流表 A_2 所选量程为0~3A,对应的分度值为0.1A,故其示数是2.3A。电流表 A_1 所选量程为0~0.6A,对应的分度值为0.02A,故示数为0.46A,即电灯 L_2 中的电流为0.46A。

- 6.D
-
- 7.4:1

提示:由电路图可知,两灯泡并联,电流表 A_1 测干路电流,电流

表 A_2 测 L_2 支路的电流。因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,且两个电流表的指针偏转角度相同,所以,干路电流表 A_1 的量程为0~3A(分度值为0.1A), L_2 支路电流表 A_2 的量程为0~0.6A(分度值为0.02A),又因为电流表指针在同一位置时大量程的读数是少量程读数的5倍,即 A_1 示数是 A_2 示数的5倍,所以干路电流是 L_2 支路电流的5倍,即 $I = 5I_2$,由并联电路的电流特点可得通过 L_1 的电流 $I_1 = I - I_2 = 5I_2 - I_2 = 4I_2$,所以通过灯 L_1 和 L_2 的电流的比值为 $I_1:I_2 = 4I_2:I_2 = 4:1$ 。

8.240 0.56 0

9.3 2 4

10.(1)B

(2)0.22

(3)A


拓展提升

11.(1)试触


(2)开关未断开 电流表的正负接线柱接反了

(3)C

(4)如图所示 B(或A)

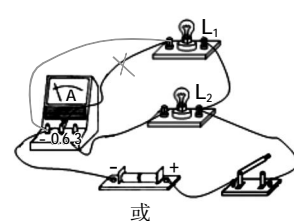

或

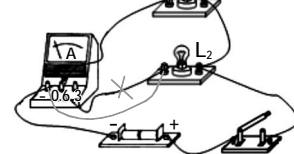

(5) $I_C = I_A + I_B$ 换用不同规格的灯泡进行多次实验

第7期

第十五章 电流和电路

学业评价

一、填空题

- 1.排斥 吸引
-
- 2.仍能 并
-
- 3.电荷 并
-
- 4.正 负
-
- 5.从人向球 绝缘体
-
- 6.
- L_2
- 变小
-
- 7.= 0.6
-
- 8.干路 4:1

提示:由电路图可知,两灯泡并联,电流表 A_1 测干路的电流, A_2 测量 L_2 的电流;因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以 A_1 示数比 A_2 大,而两只电流表的指针偏转刻度相同,所以电流表 A_1 的量程为0~3A,分度值为0.1A,示数为1.5A,即干路电流 $I = 1.5A$,电流表 A_2 的量程为0~0.6A,分度值为0.02A,示数为0.3A,即通过的 L_2 电流 $I_2 = 0.3A$,则通过电阻 R_1 的电流为 $I_1 = I - I_2 = 1.5A - 0.3A = 1.2A$,通过两灯泡的电流比 $I_1:I_2 = 1.2A:0.3A = 4:1$ 。

二、选择题

- 9.B
-
- 10.D
-
- 11.D
-
- 12.D

提示:由图知,灯泡 L_1 、 L_2 并列

接在电路中,即两灯并联;电流表和 L_1 在一条支路上,则电流表测量通过 L_1 的电流,故A错误;灯泡 L_1 、 L_2 的规格不同,并联在同一电路中,通过 L_1 和 L_2 的电流不相等,两灯泡亮度不同,但是现阶段无法判断哪一个灯泡更亮,故B、C错误;由图知,开关 S_2 和 L_2 在另一条支路上,开关 S_2 只控制灯 L_2 ;开关 S_1 在干路上,开关 S_1 控制整个电路,只断开 S_2 , L_1 发光、 L_2 不发光,故D正确。

13.ABC

14.BD

三、作图与综合能力题

15.(1)如图1所示

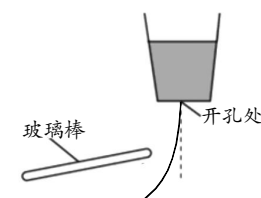


图1

(2)如图2所示

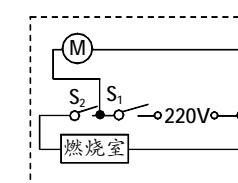


图2

16.如图3、4所示所示

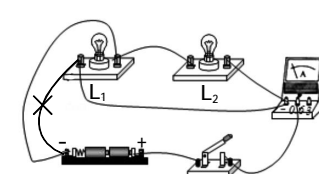


图3

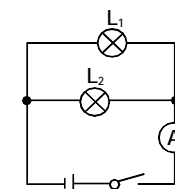


图4

17.(1)开关

(2)热传递 减小

(3)单向导电

(4)断路 水位报警装置

四、实验与探究题

18.(1)同种电荷相互排斥

丝线与竖直方向的夹角大小 (2)

电荷间的作用力大小与电荷间的

距离有什么关系? (3)B (4)电荷

间距离越小 (5)C (6)保持带电

体之间的距离不变,换用电荷量不

同的带电体重新做实验

19.(1)断开 (2)不会发光 短

路 (3)b (4)不亮 相互 (5)串

20.(1)0.44A (2)并联电路干

路中的电流等于各支路中的电流

之和 (3)使实验结论更具有普遍

性 更换不同规格的小灯泡 (4)

开关没有断开 (5)电流表量程过

小 断开开关,电流表换用大量程

21.(1)0.20 — (2)断开 错

误 (3)B b c